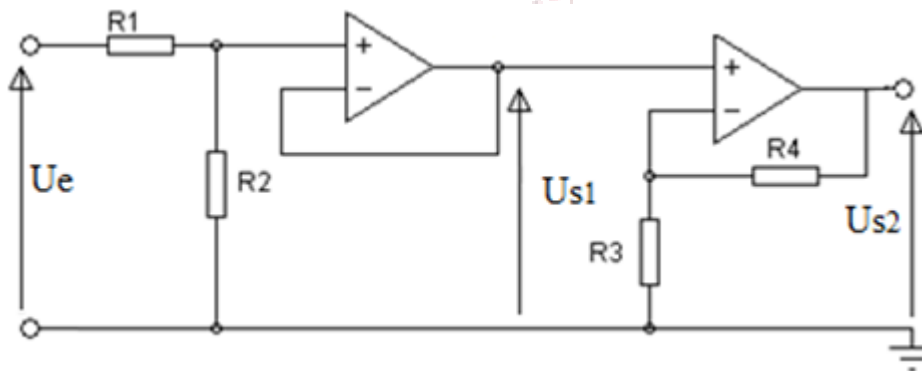


**Amplificateur opérationnel en régime linéaire**

**Exercice 1**




$R1 = 10k\Omega$

$R2 = 20k\Omega$

$R3 = 100k\Omega$


1.

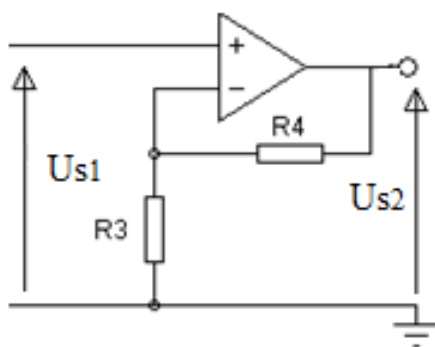

$$U_{S2} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) U_{S1}$$

On a un montage non-inverseur.


2.

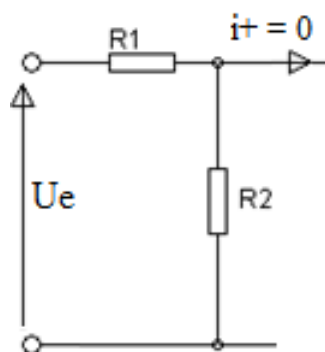

$$U_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_e$$

On a un diviseur de tension.

3.

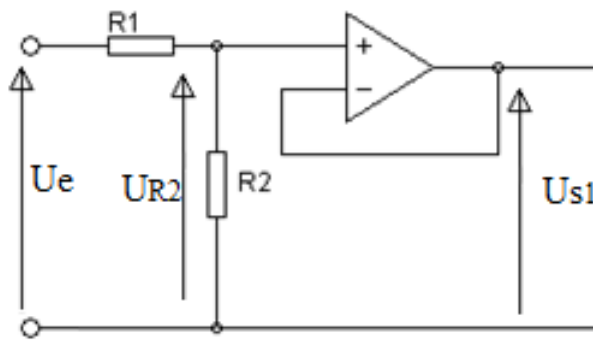

$$U_{s1} = U_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_e$$

On a un montage suiveur.

4.

$$U_{s2} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) U_{s1} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_e = \left(1 + \frac{R_4}{100k\Omega}\right) \frac{20k\Omega}{10k\Omega + 20k\Omega} U_e$$

$$U_{s2} = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{R_4}{100k\Omega}\right) U_e$$


5.

$$U_{s2} = 2 U_e \Rightarrow 2 = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{R_4}{100k\Omega}\right)$$

$$R_4 = 200k\Omega$$

**Exercice 2**

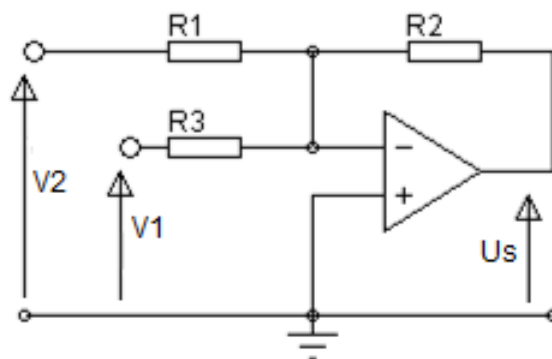1. On utilise le théorème de Millman pour déterminer  $v^-$  :




$$v^- = \frac{\frac{V_1}{R_3} + \frac{V_2}{R_1} + \frac{U_S}{R_2}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_3}} = v^+ = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{V_1}{R_3} + \frac{V_2}{R_1} + \frac{U_S}{R_2} = 0$$

$$\frac{U_S}{R_2} = -\frac{V_1}{R_3} - \frac{V_2}{R_1} \quad \Rightarrow \quad U_S = -R_2 \left( \frac{V_1}{R_3} + \frac{V_2}{R_1} \right)$$

On a un montage sommateur inverseur.

2.

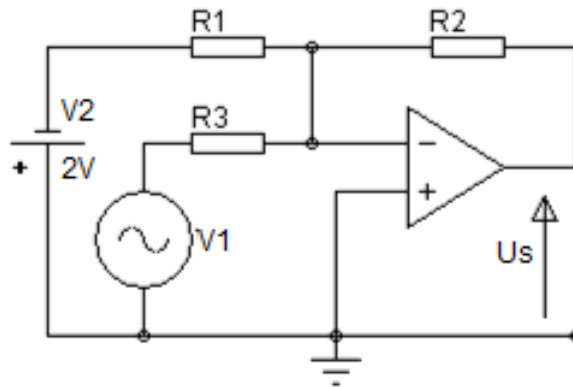

$$U_S = -R_2 \left( \frac{V_1}{R_3} + \frac{V_2}{R_1} \right) = -10\text{k}\Omega \left( \frac{1\text{V}\sin\omega t}{10\text{k}\Omega} + \frac{-2\text{V}}{5\text{k}\Omega} \right) \quad \Rightarrow \quad U_S = -1\text{V}\sin\omega t + 2\text{V}$$

### Exercice 3

1.

$$\frac{U_A}{U_e} = \frac{U_A}{U_{R3}} \times \frac{U_{R3}}{U_e}$$

$$\frac{U_A}{U_{R3}} = 1 + \frac{R_5}{R_4} \quad (\text{amplificateur non inverseur})$$

$$\frac{U_{R3}}{U_e} = \frac{R_3}{R_3 + R_2 + R_1} \quad (\text{diviseur de tension})$$

$$\frac{U_A}{U_e} = \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) \times \frac{R_3}{R_3 + R_2 + R_1}$$

$$\frac{U_s}{U_A} = \frac{U_s}{U_{R7}} \times \frac{U_{R7}}{U_A}$$

$$\frac{U_s}{U_A} = \left(1 + \frac{R_8}{R_9}\right) \times \frac{R_7}{R_7 + R_6}$$


$$\frac{U_s}{U_e} = \frac{U_s}{U_A} \times \frac{U_A}{U_e} \Rightarrow \frac{U_s}{U_e} = \left(1 + \frac{R_8}{R_9}\right) \times \frac{R_7}{R_7 + R_6} \times \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) \times \frac{R_3}{R_3 + R_2 + R_1}$$

2.

$$\frac{U_s}{U_e} = \left(1 + \frac{100}{50}\right) \times \frac{100}{100 + 100} \times \left(1 + \frac{20}{5}\right) \times \frac{18}{18 + 3,3 + 2,7} \Rightarrow \frac{U_s}{U_e} = 5,625$$


### Exercice 4

1.

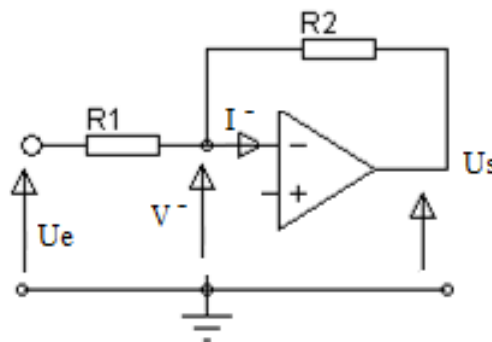

$$v^- = \frac{\frac{U_e}{R_1} + \frac{U_s}{R_2} + I^-}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad \text{et } I^- = 0 \Rightarrow v^- = \frac{\frac{U_e}{R_1} + \frac{U_s}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \Rightarrow v^- = \frac{R_1 U_s + R_2 U_e}{R_1 + R_2}$$

2.

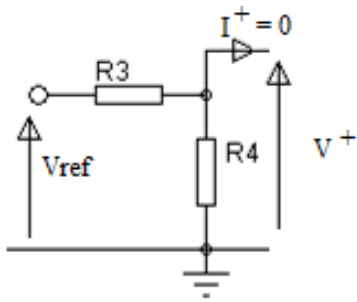

$$v^+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{ref}$$

3.

$$v^- = v^+ \Rightarrow \frac{R_1 U_S + R_2 U_e}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{ref}$$

$$R_1 U_S + R_2 U_e = \frac{R_4 (R_1 + R_2)}{R_3 + R_4} V_{ref} \Rightarrow U_S = \frac{R_4 (R_1 + R_2)}{R_1 (R_3 + R_4)} V_{ref} - \frac{R_2}{R_1} U_e$$

4.  $R_2 = 5R_1$

$$U_S = \frac{R_4 (R_1 + 5R_1)}{R_1 (R_3 + R_4)} V_{ref} - \frac{5R_1}{R_1} U_e = \frac{6R_4}{R_3 + R_4} V_{ref} - 5U_e$$

$$U_S = \frac{6}{\frac{R_3}{R_4} + 1} V_{ref} - 5U_e = 5 (V_{ref} - U_e) \Rightarrow \frac{6}{\frac{R_3}{R_4} + 1} = 5$$

$$6 = 5 \left( \frac{R_3}{R_4} + 1 \right) \Rightarrow 6 - 5 = 5 \frac{R_3}{R_4} \Rightarrow \frac{R_3}{R_4} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{R_4}{R_3} = 5$$

### Exercice 5

1. Les AOp fonctionnent en régime linéaire  $\Rightarrow v^- = v^+$

2.

$$\frac{U}{V_1} = 1 + \frac{R/a}{R} \text{ (amplificateur non inverseur)} \Rightarrow \frac{U}{V_1} = 1 + \frac{1}{a}$$

$$U = \left( 1 + \frac{1}{a} \right) V_1$$

3.  $v^- = v^+$

$$v^- = V_2 = \frac{\frac{U}{R} + \frac{V_s}{aR}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{aR}} = \frac{aU + V_s}{a + 1} \Rightarrow (a + 1)V_2 = aU + V_s$$

$$V_s = (a + 1)V_2 - aU$$

4.

$$V_s = (a + 1)V_2 - aU \text{ et } U = \left(1 + \frac{1}{a}\right)V_1 \Rightarrow V_s = (a + 1)V_2 - a\left(1 + \frac{1}{a}\right)V_1$$

$$V_s = (a + 1)(V_2 - V_1)$$


$$V_s = k(V_2 - V_1) \Rightarrow k = a + 1 = 10$$

$$a = 9$$

5. Le montage obtenu est un amplificateur différentiel, réalisé avec 2 amplificateurs opérationnels.

### Exercice 6

1.

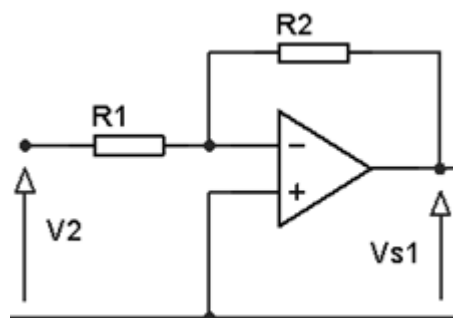


$$\frac{V_{S1}}{V_2} = -\frac{R_2}{R_1} \text{ (montage non inverseur)} \Rightarrow$$

$$V_{S1} = -\frac{R_2}{R_1} V_2$$

$$R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$$

$$V_{S1} = -V_2$$

2.

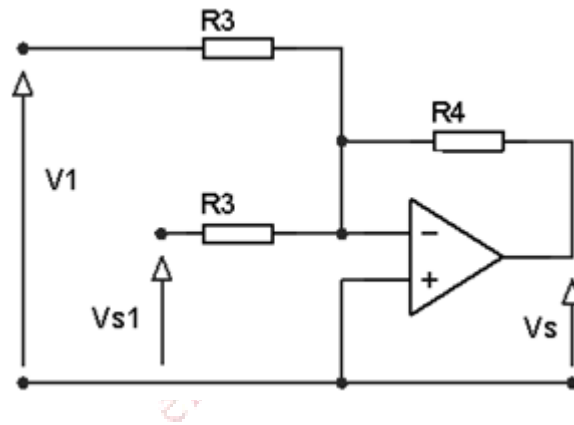

On a un montage sommateur inverseur :  $V_S = -R_4 \left( \frac{V_1}{R_3} + \frac{V_{S1}}{R_3} \right) V$

$$V_S = -\frac{R_4}{R_3} (V_1 + V_{S1})$$

3.  $R_3 = 10k\Omega, R_4 = 100k\Omega$

$$V_S = -10(V_{S1} + V_1)$$


4.  $V_S = -10(V_{S1} + V_1)$  et  $V_{S1} = -V_2$

$$V_S = -10(V_1 - V_2)$$

$$V_S = A (V_2 - V_1) = -10(V_1 - V_2)$$

$$A = 10$$

5.  $V_1 = 0,5V, V_2 = 1V$

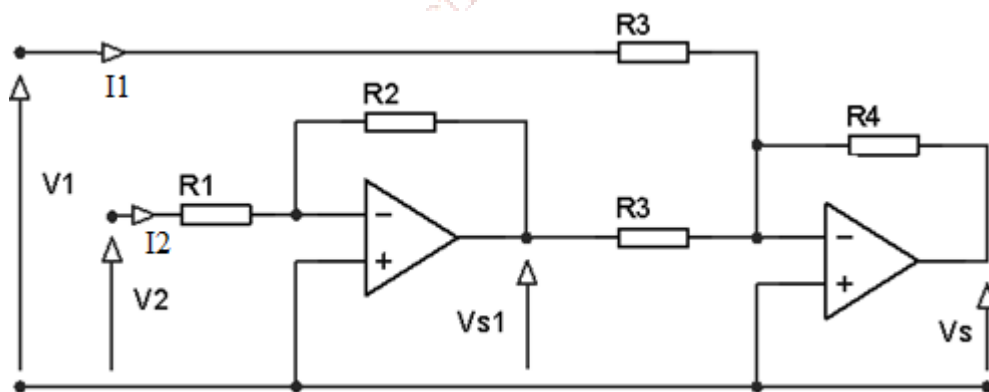

$$V_1 = I_1 R_3 \quad \text{et} \quad V_1 = 0,5V, R_3 = 10k\Omega$$

$$I_1 = 50\mu A$$

$$V_2 = I_2 R_1 \quad \text{et} \quad V_2 = 1V, R_4 = 100k\Omega$$

$$I_2 = 10\mu A$$

$$V_S = -10(V_2 - V_1) = -10(1V - 0,5V)$$


$$V_S = -5V$$

Exercice 7

1.

$$V_3 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{S1} \text{ et } V_{S1} = V_2 \text{ (montage suiveur)} \Rightarrow V_3 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_2$$


2.

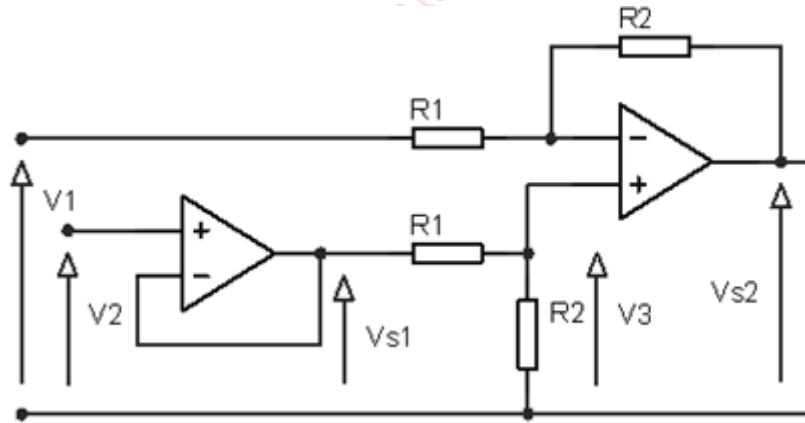

$$v^- = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{V_1 R_2 + V_{S2} R_1}{R_1 + R_2} \text{ et } v^+ = V_3 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_2$$

$$v^- = v^+ = V_3 \Rightarrow V_1 R_2 + V_{S2} R_1 = V_2 R_2 \quad V_{S2} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

3.

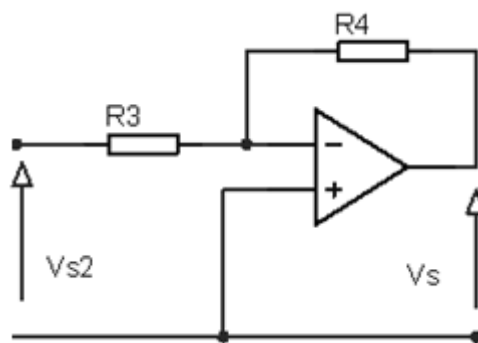

(montage inverseur)

$$V_S = -\frac{R_4}{R_3} V_{S2}$$

4.

$$V_S = -\frac{R_4}{R_3} V_{S2} = -\frac{R_4}{R_3} \left( \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1) \right) \quad V_S = -\frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} (V_2 - V_1)$$



$$1. V_1 = 0,7V \quad V_2 = 0,7V - a\theta \quad \text{et} \quad a = 2\text{mV}/^\circ\text{C} \quad (\theta \text{ est exprimé en } ^\circ\text{C}).$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 22\text{k}\Omega \quad \text{et} \quad R_4 = 47 \text{ k}\Omega \quad V_{\text{sat}} = \pm 12V$$

$$V_S = -\frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} (V_2 - V_1) = -\frac{22 \times 47}{10 R_3} (0,7V - a\theta - 0,7V) = \frac{103,4}{R_3} a\theta$$

$$V_S = \frac{103,4}{R_3} (2\text{mV}/^\circ\text{C})\theta = \frac{0,2068}{R_3} \theta (\text{V}/^\circ\text{C})$$

$$V_S = 0,1\theta = \frac{0,2068}{R_3} \theta (\text{V}/^\circ\text{C}) \quad \Rightarrow \quad R_3 = \frac{0,2068}{0,1} \text{ k}\Omega \quad \boxed{R_3 = 2,068 \text{ k}\Omega}$$

$$V_{S_{\text{max}}} = +V_{\text{sat}} = 12V = 0,1\theta_{\text{max}} \quad \boxed{\theta_{\text{max}} = 120^\circ\text{C}}$$

### Exercice 8

1. On utilise le théorème de Millman pour déterminer  $U_A$  :

$$v^- = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{U_A}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = v^+ = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{U_A}{R_3} = 0$$


$$U_A = -R_3 \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) \quad \Rightarrow \quad U_A = -10 \left( \frac{1V}{10} + \frac{1V}{10} \right) \quad \boxed{U_A = -2V}$$

2.

$$U_A = \frac{\frac{v^-}{R_3} + \frac{U_{S1}}{R_4} + I^+}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} \quad v^- = v^+ = 0 \quad \text{et} \quad I^+ = 0 \quad \Rightarrow \quad U_A = \frac{\frac{U_{S1}}{R_4}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}}$$

$$U_{S1} = R_4 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) U_A \quad \Rightarrow \quad U_{S1} = 10 \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) \times (-2V) \quad \boxed{U_{S1} = -6V}$$


3.

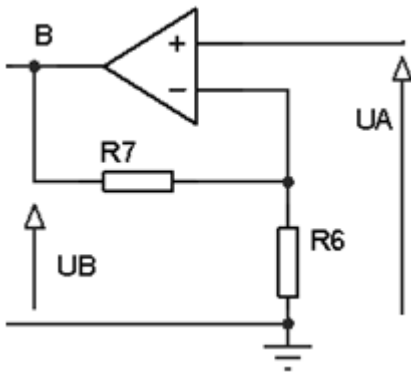

$$\frac{U_B}{U_A} = 1 + \frac{R_7}{R_6}$$

$$\frac{U_B}{U_A} = 2$$

Montage non inverseur

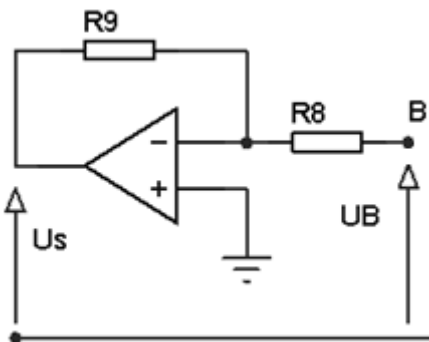

$$\frac{U_S}{U_B} = -\frac{R_9}{R_8}$$

$$\frac{U_S}{U_B} = -1$$

Montage inverseur

4.

$$\frac{U_S}{U_A} = \frac{U_S}{U_B} \times \frac{U_B}{U_A} = 2 \times (-1)$$

$$\frac{U_S}{U_A} = -2$$

$$U_S = -2U_A = -2 \times (-2V)$$

$$U_S = 4V$$